


LED Drivers TrustFire TR-0163

TR-0163A + TR-0163B

Подобную схемотехнику имеют практически все понижающие LED драйверы TrustFire TR-0124, TR-0134, TR-0159D, TR-0142B

у них имеются 10 выводный Microcontroller и чип LEDA.

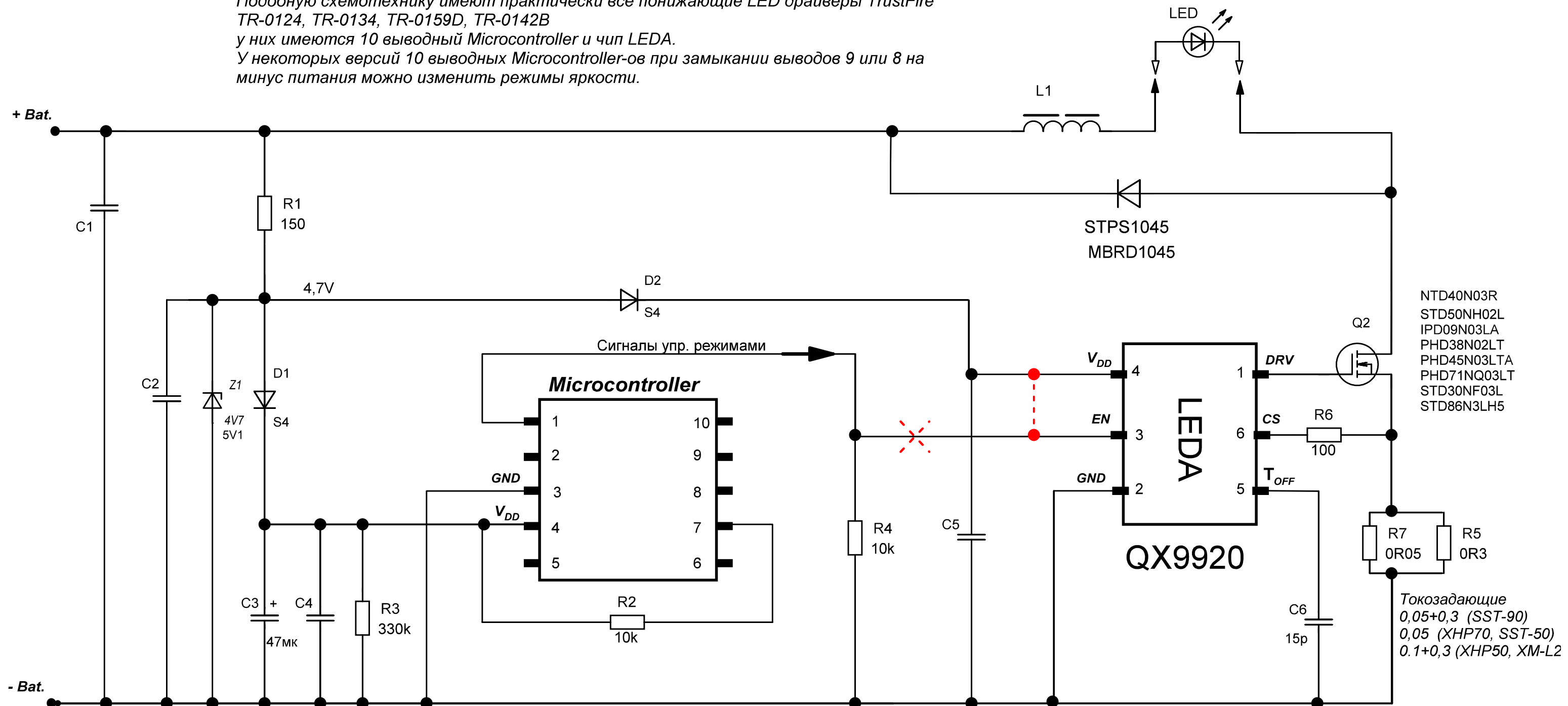У некоторых версий 10 выводных Microcontroller-ов при замыкании выводов 9 или 8 на минус питания можно изменить режимы яркости.



www.beriled.biz

Для перевод драйвера в однорежимный вариант

при котором режим яркости будет максимальный нужно:

1. Освободить вывод 3 чипа LEDA от сигнала управления и
и резистора R4 (например перезав дорожку в подходящем месте)

2. Соединить вывод 3 с выводом 4 чипа LEDA

Показано красным пунктиром

Для получения того же эффекта Иногда удобно удалить элементы Microcontroller и R4,
а после этого соединить вывод 3 с выводом 4 чипа LEDA

